

Computação Quântica

Parte 2

PedroCal $|IST\rangle = 75699 |IST\rangle$


Portas de Múltiplos Qubits

- Classicamente: AND, OR, XOR, NAND e NOR
- Estas portas podem ser formadas apenas utilizando a porta NAND => **Porta Universal**

- Outra maneira de ver a coisa:

$$|A, B\rangle \rightarrow |A, B \oplus A\rangle$$

controlled-NOT

 

-Outra ainda:

$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Note-se que é unitária

-Será que existem portas quânticas análogas às portas **NAND** e **XOR** clássicas, do mesmo modo que existe a porta **CNOT** como análoga da **NOT**?

NÃO

-A razão é porque as portas NAND e XOR clássicas são **IRREVERSÍVEIS**

- Se soubermos o resultado de $A \text{ XOR } B$ não nos é possível extrair os valores de A e de B

- Há portanto uma perda de informação.

- Como as portas quânticas são representadas por **matrizes unitárias**, e qualquer matriz unitária **tem a sua inversa** (também ela unitária), então é sempre possível inverter o efeito de uma porta quântica.

-Um teorema importante: Qualquer porta lógica de múltiplos qubits pode ser decomposta em portas de um bit e portas C-NOT


Circuitos Quânticos

-Lêem-se da esquerda para a direita


-Já podemos analisar um circuito quântico.

Exemplo, circuito que troca os qubits

$|a, b\rangle$

 

Exemplo, circuito que troca os qubits

 

$$|a, b\rangle \longrightarrow |a, a \oplus b\rangle$$

$$\longrightarrow |a \oplus (a \oplus b), a \oplus b\rangle = |b, a \oplus b\rangle$$

$$\longrightarrow |b, (a \oplus b) \oplus b\rangle = |b, a\rangle ,$$

-Há características de circuitos clássicos que **não** são permitidas em circuitos quânticos:

i) Loops

ii) FANIN


iii) FANOUT

-Vamos já ver que **copiar um qubit é expressamente proibido** pela mecânica quântica, o que torna a operação FANOUT impossível.

Será que se pode copiar um qubit para um target qubit?

Não.

 -Classicamente como é que se copia um bit?



Agora quanticamente:


Se queremos copiar o qubit:

$$|\psi\rangle = a |0\rangle + b |1\rangle$$

Então queremos que o estado final total dos dois qubits seja:

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle$$

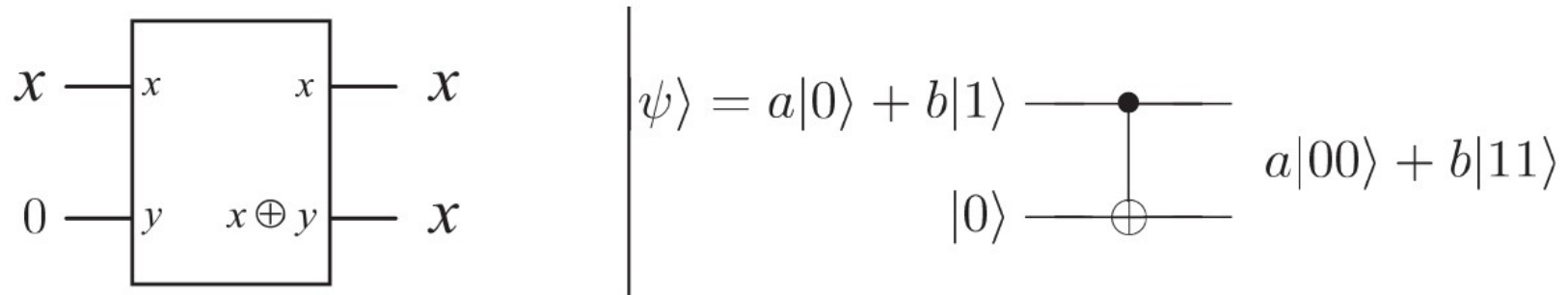-Vamos tentar fazer quanticamente o análogo ao que se faz classicamente para copiar um bit



-Estado total inicial:

$$\left[a |0\rangle + b |1\rangle \right] |0\rangle = a |00\rangle + b |10\rangle$$

-Passando pela CNOT, o estado final total é:

$$a |00\rangle + b |11\rangle.$$

-Estado final obtido:

$$a |00\rangle + b |11\rangle.$$

-Estado final pretendido:

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle$$

- A não ser que $ab=0$, o circuito não copia o qubit.
- É impossível copiar um qubit com um estado quântico desconhecido
- Note-se que copiar um qubit seria ganhar informação.